

Arquitectura de Computadores

Santiago Ramirez Arenas

Docente: José Alfredo Jaramillo Villegas

Universidad Tecnológica de Pereira

29 de octubre de 2021


Dispositivos de Lógica Secuencial

Objetivo

En este laboratorio se estudiarán los dispositivos de lógica secuencial de escala media de integración (MSI por sus siglas en inglés). Estos dispositivos incluyen flipflops, registros, registros de corrimiento y contadores. Se diseñarán estos dispositivos usando diferentes enfoques haciendo un uso efectivo de las opciones sintácticas que ofrece el lenguaje de descripción de hardware SystemVerilog. Dispositivos de Lógica Secuencial.

En este laboratorio se deberá diseñar y verificar los siguientes dispositivos de lógica secuencial de escala media de integración usando el lenguaje de descripción de hardware SystemVerilog:

 Flipflop Tipo D sensible al flanco de bajada de reloj usando una descripción comportamental.



Diseño Flipflop Tipo D sensible al flanco de bajada

```
1  `timescale 1ns / 10 ps
2  module flipflop_D(
3      input D,
4      output reg Q,
5      output nQ,
6      input CLK);
7
8      assign nQ = ~Q;
9
10     always @(negedge CLK)
```

```


11   Q = D ;
12 endmodule

Testbench Flipflop Tipo D sensible al flanco de bajada


1  `timescale 1ns / 10 ps
2
3  module test_flipflop_D();
4      reg D, CLK;
5      wire Q, nQ;
6
7      flipflop_D circuito (D, Q,nQ, CLK);
8
9      initial CLK = 1'b1;
10     always #5 CLK = ~CLK;
11
12     initial
13     begin
14         $dumpfile ("out.vcd");
15         $dumpvars (1,test_flipflop_D);
16
17         D = 1'b0;
18         #14 D = 1'b1;
19         #14 D = 1'b0;
20         #14 D = 1'b1;
21         #40
22         $finish;
23     end
24 endmodule
25
26
27

```

 Simulación Flipflop Tipo D sensible al flanco de bajada



 Flip-flop Tipo D sensible al flanco de subida de reloj con preset y clear activos en bajo usando una descripción comportamental



Diseño Flip-flop Tipo D sensible al flanco de subida de reloj con preset y clear activos en bajousando una descripción comportamenta

```

1 'timescale 1ns / 10 ps
2
3 module flipflop_D_Preset_Clear(
4     input D,
5     output reg Q,
6     output nQ,
7     input CLK,Preset, Clear);
8
9     assign nQ = ~ Q;
10
11     always @(Preset,Clear)
12         if (Preset == 0)
13             Q = 1'b1;
14         else if(Clear == 0)
15             Q = 1'b0;
16
17     always @(posedge CLK)
18         if (Preset == 1 && Clear == 1)
19             Q = D;
20 endmodule

```

Testbench Flip-flop Tipo D sensible al flanco de subida de reloj con preset y clear activos en bajousando una descripción comportamental

```

1 'timescale 1ns / 10 ps
2
3 module test_flipflop_D_Preset_Clear();
4     reg D, CLK,Preset,Clear;
5     wire Q, nQ;
6
7     flipflop_D_Preset_Clear circuito (D,Q,nQ,CLK,Preset,Clear);
8
9     initial CLK = 1'b0;
10    always #5 CLK = ~CLK;
11
12    initial
13        begin
14            $dumpfile ("out.vcd");
15            $dumpvars (1,test_flipflop_D_Preset_Clear);
16
17            D = 1'b0 ; Preset = 1'b0 ; Clear = 1'b1;
18
19            #38 Preset = 1'b1 ; Clear = 1'b1;
20            #25 D = 1'b1;
21            #25 D = 1'b0;
22            #25 D = 1'b1;
23            #25 D = 1'b0;
24            #25 D = 1'b1;
25            #15 Clear = 1'b0;
26            #10 D = 1'b0;
27            #25 D= 1'b1;
28            #25


```

```

29     $finish;
30     end
31 endmodule

```

 Simulación Flip-flop Tipo D sensible al flanco de subida de reloj con preset y clear activos en bajousando una descripción comportamental



Registro de 4 bits

- o Usando una descripción estructural instanciando flip-flops tipo D.
- o Usando una descripción comportamental.

Diseño Usando una descripción estructural instanciando flip-flops tipo D

```

1  `timescale 1ns / 10 ps
2
3  module registro_4bits(
4      input  CLK,
5      output [3:0] Q,
6      input  In);
7
8      flipflop_D ff0 (In, Q[3], CLK);
9      flipflop_D ff1 (Q[3], Q[2], CLK);
10     flipflop_D ff2 (Q[2], Q[1], CLK);
11     flipflop_D ff3 (Q[1], Q[0], CLK);
12
13 endmodule

```

Diseño flip-flop tipo D

```

1  `timescale 1ns / 10 ps
2
3  module flipflop_D(
4      input  D,
5      output reg Q,
6      input  CLK);
7
8      always @(posedge CLK)
9          Q = D;
10 endmodule

```


Testbench Usando una descripción estructural instanciando flip-flops tipo D

```

1 'timescale 1ns / 10 ps
2
3 module test_registro_4bits ();
4     reg CLK,In;
5     wire [3:0] Q;
6
7     registro_4bits circuito (CLK,Q,In);
8
9     initial CLK = 1'b0;
10    always #5 CLK = ~CLK;
11
12    initial
13    begin
14        $dumpfile ("out.vcd");
15        $dumpvars (1,test_registro_4bits);
16
17        In =1'b1;
18        #16 In= 1'b0;
19        #10 In= 1'b1;
20        #10 In= 1'b0;
21        #10 In= 1'b1;
22        #60
23
24        $finish;
25
26    end
27 endmodule

```

 Simulación usando una descripción estructural instanciando flip-flops tipo D



Diseño usando una descripción comportamental.

```

1 'timescale 1ns / 10 ps
2 module registro_4bits(
3     input CLK,
4     output reg [3:0] Q,
5     input In);
6
7     always @(posedge CLK)
8         Q = {In,Q[3:1]};
9 endmodule

```

Testbench usando una descripción comportamental.

```

1 'timescale 1ns / 10 ps
2
3 module test_registro_4bits ();
4     reg CLK,In;


```

```


5  wire [3:0] Q;
6
7  registro_4bits circuito (CLK,Q,In);
8
9  initial CLK = 1'b0;
10 always #5 CLK = ~CLK;
11
12 initial
13     begin
14         $dumpfile ("out.vcd");
15         $dumpvars (1,test_registro_4bits);
16
17         In =1'b1;
18         #16 In= 1'b0;
19         #10 In= 1'b1;
20         #10 In= 1'b0;
21         #10 In= 1'b1;
22         #60
23         $finish;
24     end
25 endmodule

```

 Simulación usando una descripción comportamental.



 - Registro de corrimiento simple de entrada serial y salida serial (SISO).
- o Usando una descripción estructural instanciando flip-flops tipo D.
 - o Usando una descripción comportamental



Diseño Registro de corrimiento simple de entrada serial y salida serial (SISO). Usando una descripción estructural instanciando flip-flops tipo D

```

1  `timescale 1ns / 10 ps
2  module registro_siso(
3      input CLK,
4      output Out,
5      input In);
6
7  wire [3:0] Q;
8

```

```

9  flipflop_D ff0 (In,Q[3],CLK);
10 flipflop_D ff1 (Q[3],Q[2],CLK);
11 flipflop_D ff2 (Q[2],Q[1],CLK);
12 flipflop_D ff3 (Q[1],Q[0],CLK);
13
14  assign Out= Q[0];
15 endmodule

```

FlipFlop tipo D

```

1  `timescale 1ns / 10 ps
2  module flipflop_D(
3      input D,
4      output reg Q,
5      input CLK);
6
7      always @(posedge CLK)
8          Q = D;
9  endmodule

```


Testbench Registro de corrimiento simple de entrada serial y salida serial (SISO). Usando una descripción estructural instanciando flip-flops tipo D

```

1
2  `timescale 1ns / 10 ps
3
4  module test_registro_siso ();
5      reg CLK,In;
6      wire Out;
7
8      registro_siso circuito (CLK,Out,In);
9
10     initial CLK = 1'b0;
11     always #5 CLK = ~CLK;
12
13     initial
14         begin
15         $dumpfile ("out.vcd");
16         $dumpvars (1,test_registro_siso);
17
18         In =1'b1;
19         #16 In= 1'b0;
20         #10 In= 1'b1;
21         #10 In= 1'b0;
22         #10 In= 1'b1;
23         #60
24         $finish;
25     end
26 endmodule

```

 Simulación Registro de corrimiento simple de entrada serial y salida serial (SISO).Usando una descripción estructural instanciando flip-flops tipo D



Diseño Registro de corrimiento simple de entrada serial y salida serial (SISO).Usando una descripción comportamental.

```

1  `timescale 1ns / 10 ps
2
3  module registro_asiso(
4      input CLK,
5      output Out,
6      input In);
7
8      reg [3:0]Q;
9
10     always @(posedge CLK)
11         Q = {In,Q[3:1]};
12
13     assign Out = Q[0];
14 endmodule

```


Testbench Registro de corrimiento simple de entrada serial y salida serial (SISO).Usando una descripción comportamental.

```


1  `timescale 1ns / 10 ps
2
3  module test_registro_asiso ();
4      reg CLK,In;
5      wire Out;
6      registro_asiso circuito (CLK,Out,In);
7
8      initial CLK = 1'b0;
9      always #5 CLK = ~CLK;
10
11     initial
12     begin
13         $dumpfile ("out.vcd");
14         $dumpvars (1,test_registro_asiso);
15
16         In =1'b1;
17         #16 In= 1'b0;
18         #10 In= 1'b1;
19         #10 In= 1'b0;
20         #10 In= 1'b1;
21         #60
22         $finish;
23     end
24 endmodule

```

 
Simulación Registro de corrimiento simple de entrada serial y salida serial (SISO). Usando una descripción comportamental



 Modulo RX protocolo RS232 (BAUD de 9600)
o Usando una descripción comportamental con las operaciones aritméticas y registros de SystemVerilog



Diseño Modulo RX protocolo RS232 (BAUD de 9600)

```

1  `timescale 1ns / 10 ps
2
3  module RS232(
4      input logic Rx,
5      input logic CLK,
6      output logic [7:0] B = 0);
7
8
9      logic [15:0] Cont = 0;
10     logic E = 1;
11     logic R = 0;
12
13     parameter ppb = 100;
14
15     always @(negedge CLK) begin
16         if(Rx == 0 && R == 0) begin
17             E = 0;
18             R = 1;
19         end
20
21         if (E == 0) begin
22             Cont = Cont + 1;

```

```

23
24     case (Cont)
25         (ppb*1 + (ppb/2)): B[0 ]= Rx;
26         (ppb*2 + (ppb/2)): B[1 ]= Rx;
27         (ppb*3 + (ppb/2)): B[2 ]= Rx;
28         (ppb*4 + (ppb/2)): B[3 ]= Rx;
29         (ppb*5 + (ppb/2)): B[4 ]= Rx;
30         (ppb*6 + (ppb/2)): B[5 ]= Rx;
31         (ppb*7 + (ppb/2)): B[6 ]= Rx;
32         (ppb*8 + (ppb/2)): begin
33             B[7] = Rx;
34
35             E = 1;
36             R = 0;
37             Cont = 0;
38         end
39     endcase
40 end
41 end
42 endmodule

```


Testbench Modulo RX protocolo RS232 (BAUD de 9600)

```


1 module test;
2     logic CLK = 0;
3     logic Rx = 1;
4     logic [7:0] Out;
5
6     RS232 rs232 (Rx,CLK,Out);
7
8     parameter PERIOD0 = 20;
9     parameter ppb = 100;
10
11     always begin
12         #(PERIOD0/2) CLK = ~CLK;
13     end
14
15     initial begin
16         $dumpfile ("out.vcd");
17         $dumpvars (2);
18         Rx= 1'b1;
19         #(PERIOD0*ppb) Rx = 1'b0;
20         #(PERIOD0*ppb) Rx = 1'b1;
21         #(PERIOD0*ppb) Rx = 1'b1;
22         #(PERIOD0*ppb) Rx = 1'b1;
23         #(PERIOD0*ppb) Rx = 1'b1;
24         #(PERIOD0*ppb) Rx = 1'b1;
25         #(PERIOD0*ppb) Rx = 1'b1;
26         #(PERIOD0*ppb) Rx = 1'b1;
27         #(PERIOD0*ppb) Rx = 1'b1;
28         #(PERIOD0*ppb) Rx = 1'b1;
29     end
30     initial
31         #(PERIOD0 *ppb*25) $finish;
32 endmodule

```

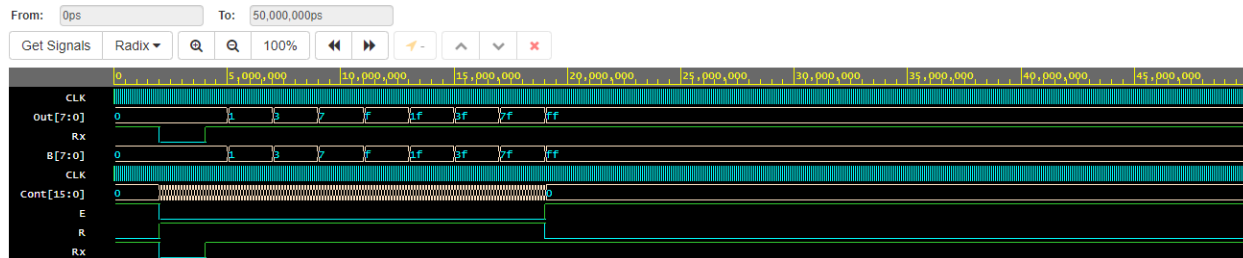Simulación Modulo RX protocolo RS232 (BAUD de 9600)



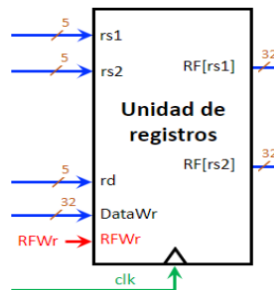Ejercicio Creación del módulo Unidad de Registros. El cual cuenta con los siguientes registros (cada uno con su respectivo número de bits): el ingreso de la dirección de dos registros (rs1, rs2), dos salidas con la información que fue solicitada (RF[rs1], RF[rs2]), activador de lectura (rd), activador de escritura (RFWr) e información de registro para ingresar (DataWr).



Diseño Unidad de Registros

```

1 // Code your design here
2 module registerfile(
3     input logic [4:0] rs1,
4     input logic [4:0] rs2,
5     input logic [4:0] rd,
6     input logic [31:0] DataWr,
7     input logic RFWr,
8     input logic CLK,
9     output logic [31:0] Data1,
10    output logic [31:0] Data2 );
11
12    logic [31:0] RF [31:0];
13
14    initial
15        begin
16            $readmemh ("registros.txt", RF);
17        end
18    assign Data1 = RF [rs1];
19    assign Data2 = RF [rs2];
20
21    always @(posedge CLK)
22        begin
23            if(RFWr == 1)

```

```

24         RF [rd] = DataWr;
25     end
26 endmodule

```


Testbench Unidad de Registros

```

1  module Testebench;
2  logic [4:0] rs1 = 0;
3  logic [4:0] rs2 = 0;
4  logic [4:0] rd = 0;
5  logic [31:0] DataWr = 0;
6  logic RFWr = 0;
7  logic CLK;
8  logic [31:0] Data1;
9  logic [31:0] Data2;
10
11     registerfile regfile (rs1,rs2,rd,DataWr,RFWr,CLK,Data1,Data2);
12
13     parameter Period = 20;
14     always
15         begin
16             CLK = 1'b0;
17             #(Period/2);
18             CLK = 1'b1;
19             #(Period/2);
20         end
21
22     initial
23         begin
24             $dumpfile ("dump.vcd");
25             $dumpvars (1);
26
27             RFWr = 1; rd = 1; DataWr = 4;
28             #20 RFWr = 1; rd = 2; DataWr = 6;
29             #20 RFWr = 1; rd = 3; DataWr = 8;
30             #20 RFWr = 0; rs1 = 1;
31             #20 RFWr = 0; rs1 = 2;
32             #20
33             $finish();
34         end
35     endmodule

```

Simulación Unidad de Registros

 

Note: To revert to EPWave opening in a new browser window, set that option on your user page.

Procedimiento

Ejercicio 1: Flipflop Tipo D sensible al flanco de bajada de reloj usando una descripción comportamental

Se asignan tanto entradas como salidas(Incluyendo la entrada del reloj CLK).Se le asigna a la salida nQ la salida negada de Q y utilizando un proceso always, cuando el reloj se encuentra en un flanco de bajada (en negedge) se le asigna a la salida Q la entrada D.Se observa que por cada flanco de bajada, el valor correspondiente a la entrada D se pasa a la salida Q.

Ejercicio 2 :Flip-flop Tipo D sensible al flanco de subida de reloj con preset y clear activos en bajo usando una descripción comportamental.

A diferencia del anterior ejercicio, en este diseño se cuenta con un proceso always sensible a Preset y Clear, los cuales están activos en bajo cuando Preset se pone en 0 la salida Q toma el valor de 1, de lo contrario si Clear se pone en 0, la salida Q toma el valor de 0.

Ejercicio 3 :Registro de 4 bits Usando una descripción estructural instanciando flip-flops tipo D

Contamos con una entrada al reloj CLK, entrada de datos In y una salida de 4 bits Q, se implementa un Flip Flop tipo D y se realiza la concatenación de 4 Flips Flops donde la salida de uno es la entrada de otro.Cada vez que hay un flanco de subida del reloj ingresa el valor de la entrada In a la salida de 4 bits

Ejercicio 4: Registro de 4 bits Usando una descripción comportamental.

En este caso se utiliza un proceso always a la salida Q se le concatena el bit que se encuentra en la entrada, con los tres bits más significativos en la entrada Q.

Ejercicio 5: Registro de corrimiento simple de entrada serial y salida serial (SISO). Usando una descripción estructural instanciando flip-flops tipo D

Se utiliza una entrada In y una salida serial Out, una entrada al reloj CLK, para esto utilizamos la implementación de 4 Flip Flops realizados anteriormente, teniendo la salida Out el valor del último Flip Flop.

Ejercicio 6: Registro de corrimiento simple de entrada serial y salida serial (SISO) Usando una descripción comportamental.

Ejercicio 7: Módulo RX

Teniendo en cuenta que se necesitan 5208 ciclos del reloj por cada bit
Entrada al reloj CLK, entrada serial de datos y como salida un registro de 8 bits, un contador

de 4 bits para contar los bits de la palabra y una salida para el bit de parada y una salida para un codificador de contador. Instanciamos tres contadores y un registro sipo de 8 bits. El módulo del contador tiene un registro muy parecido al de N bits.

Después de instanciar los contadores y asignar algunas pautas con el proceso always para que finalicen ciertos procesos, se inicia con el módulo de prueba .

Ejercicio 8: Unidad de registros

Se declara el módulo con los variables rs1 y rs2 de 5 bits, dos salidas Data1 y Data2 de 32 bits, un activador de lectura rd de 5 bits activador de escritura, una señal de reloj CLK y una variable para ingresar DAtaWrz de 32 bits.

De esta simulación se puede interpretar que es correcta ya que cuando hay un flanco de subida y el activador de escritura está en 1 se realiza el proceso de escritura. De forma asíncrona y el activador de lectura está en 0 se realiza el proceso de lectura

Problemas encontrados:

Realmente el tema tiene un nivel de complejidad mucho mayor en comparación con los anteriores laboratorios, para la relaización de los mismos fue indispensable la ayuda del monitor y la documentación de:

<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Electronic/flipflop.html>

Conclusiones:

Hasta ahora, los circuitos lógicos que se han considerado han sido combinatorios. En estos las salidas en cualquier punto del tiempo dependen completamente de las entradas que se presenten en ese momento. Aunque los circuitos combinatorios son la base para un gran número de aplicaciones, en la práctica la mayoría de los sistemas también incluyen elementos de almacenamiento, por lo que su análisis y diseño se debe realizar en términos de circuitos secuenciales.